

远-R1L 接收模块规格书



一、概述

远-R1L是一款具有自主专利技术的ASK超外差接收模块。模块采用新一代RF集成芯片,整体尺寸更小、成本更低,引脚兼容市面常见产品。模块内部集成了射频放大器、混频器、中频放大器、频率综合器、自动增益控制、参考振荡器、滤波器、解调器等全部功能。是各类RF遥控产品的理想选择。

二、特点

- 宽电压2.0-5.5V
- 高灵敏度-112dBm
- 超小尺寸

三、参数指标

- 工作频率:315Mhz/433.92Mhz
- 工作电压:2.0-5.5V
- 工作电流:2.9mA
- 调制方式:ASK/OOK
- 灵敏度:-112dBm
- 频率带宽:350KHz
- 天线阻抗:50Ω
- 数据输入:兼容CMOS 3-5V电平标准
- 外形尺寸:11.43×7.37mm×2mm [长×宽×厚]
- 工作温度:-20 至 +75°C (可定制工业级)

四、注意事项

- 1、DAT数据端兼容3-5V电平,应将DAT端与IC输出直接连接,不要上下拉,不要并电容。
- 2、稳定的电源非常重要,请做好滤波,尽量远离大电感,DC-DC推荐用低频率的。

五、安装方式

- 1、背面紧贴线路板贴片安装,支持波峰焊及回流焊,模块天线焊盘下端不要敷铜。
- 2、插件安装,用2.54mm排针。

六、引脚描述



| 引脚 | 描述 |
|-----|------------------|
| GND | 电源地 |
| DAT | 数据输出端,连接MCU或解码IC |
| DAT | 同上,接一个即可 |
| VCC | 电源正 |
| ANT | 天线 |

七、连接方式

方案一




方案二



注意 一般建议用方案2,方便快捷,距离远。


如果没有做过软件解码,建议用免开发款"灵-R1",可直接输出 4 路开关量信号,或者 1 路串口信号(发射端灵-T3A的按键值)。

接收端"灵-R1"连接图

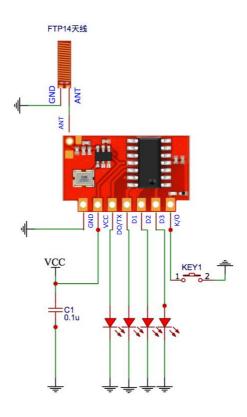

发射端用灵-T3A时,引脚对应灵-R1输出: K3-D0, K2-D1, K1-D2, K0-D3,如需更多按键,请选择串口模式,灵-T3A的4个按键可以组合,最多支持15个。

八、机械尺寸

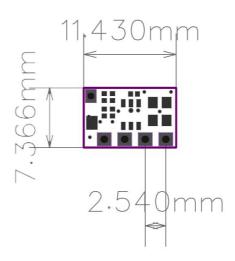

九、关于天线

天线非常重要,不接天线或天线不当会严重影响效果,模块通常用3种天线:

第 1 种: 拉杆天线或单股/多股导线, 315MHz对应230mm长、433.92MHz对应170mm长,直径0.5mm至5mm,使用这种天线时要注意尽量将天线展开并远离金属体, 天线效果好。


第 2 种: PCB天线, 易过FCC等认证、一致性好,但需要专门设计,本公司提供设计服务。

第 3 种: 贴片天线, 距离要远穿透要好, 以下天线可胜任:

| 型号 | 图片 | 频率 | 増益 | 尺寸 |
|----------|----|--------|--------|--------------------------------|
| FTP13/14 | | 433Mhz | 3.0dBi | 2.540mm 77.250mm 5.100mm |
| FTP14P | | 433Mhz | 4.0dBi | 2.540mm |

| FTP13P | | 315Mhz | 4.0dBi | 2.540mm 5.850mm |
|--------|--------------|--------|--------|---------------------|
| FTP24 | (线长10cm适合外置) | 433Mhz | 6.0dBi | e.e. 37.750mm |
| FTP23 | (线长10cm适合外置) | 315Mhz | 6.0dBi | 6.600mm 37.750mm |



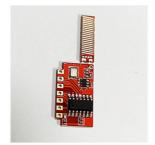






说明:

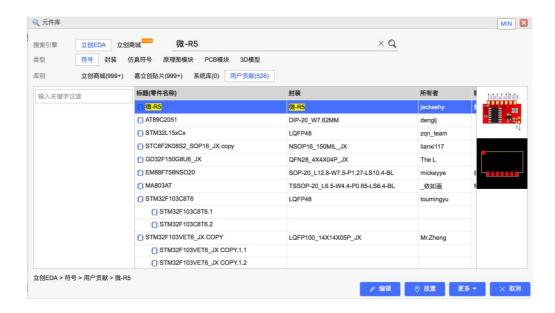- 1、请将A、G连接到无线模块的ANT和GND。
- 2、也可只接ANT,视实际效果定。
- 3、天线底部不要布线或敷铜。
- 4、天线可贴片、可直立安装。

十、原理图符号和封装

推荐使用高效的国产 PCB 设计工具: 立创 EDA (www.lceda.cn) 直接搜索"蜂鸟无线"或"产品型号"即可找到





微信扫一扫 技术咨询+免费拿样品



微信扫一扫 产品购买+资料下载